Circuitos Digitais I

Para o circuito: Descreva e simplifique a expressão, faça o diagrama simplificado

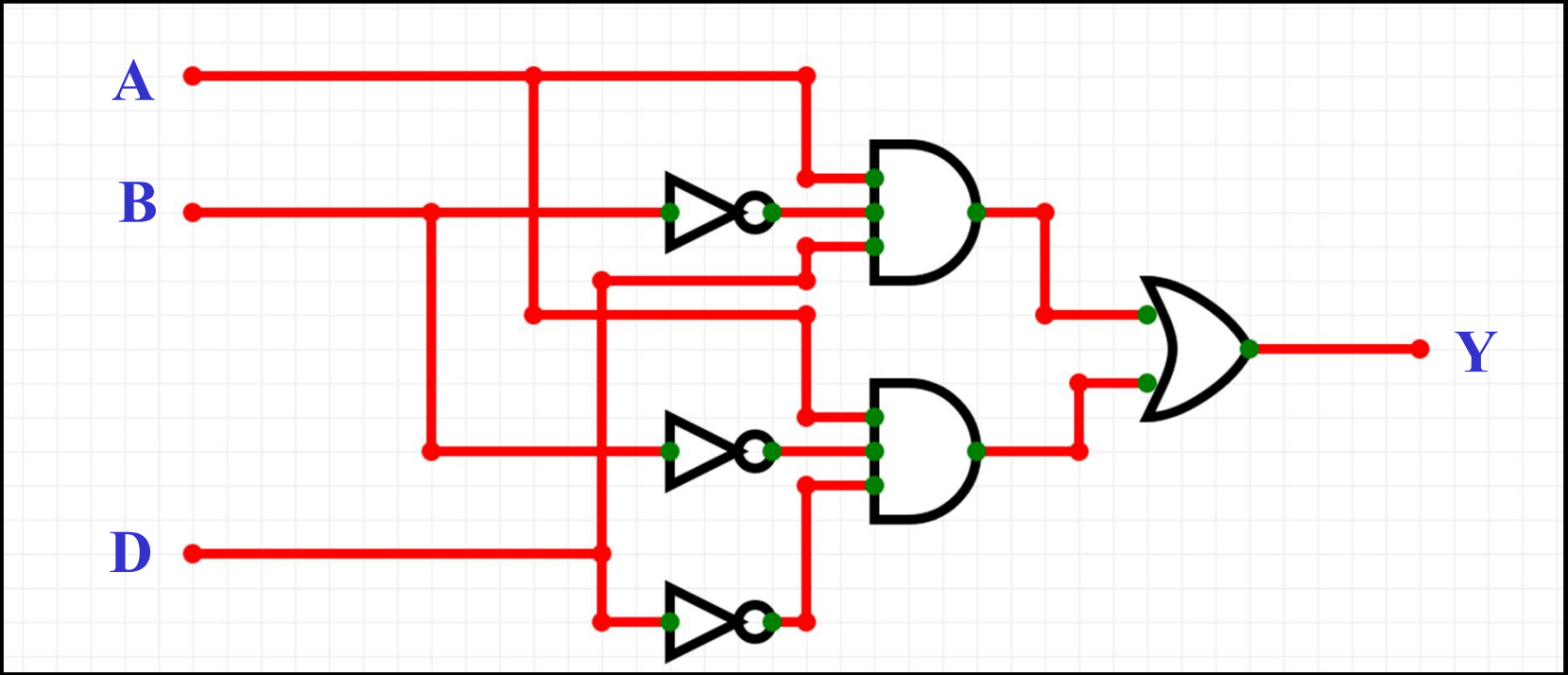

Circuitos Digitais I

Simplifique a expressão

$$Y = A.\overline{B}.D + A.\overline{B}.\overline{D}$$

Circuitos Digitais I

Simplifique a expressão

$$Y = A.\overline{B}$$

Circuitos Digitais I

Faça a descrição algébrica do circuito lógico

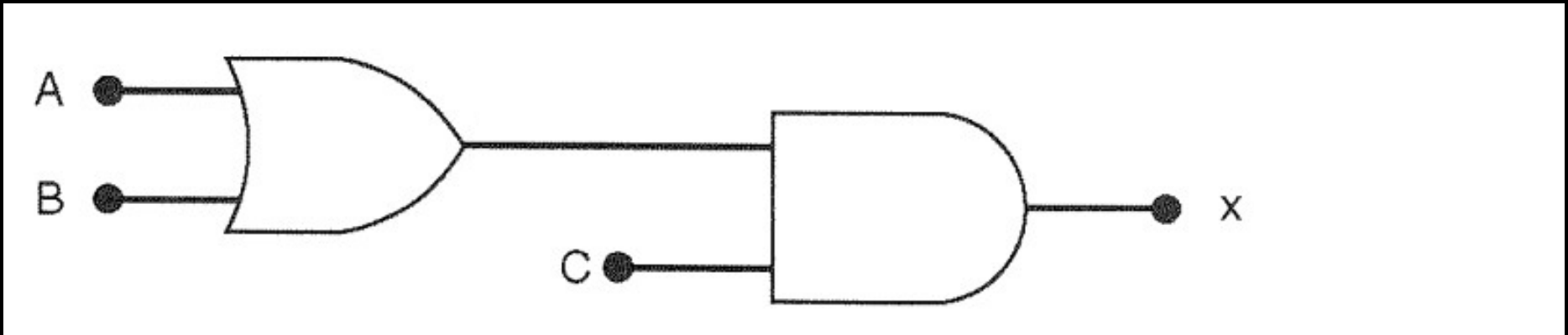

Circuitos Digitais I

Faça a descrição algébrica do circuito lógico

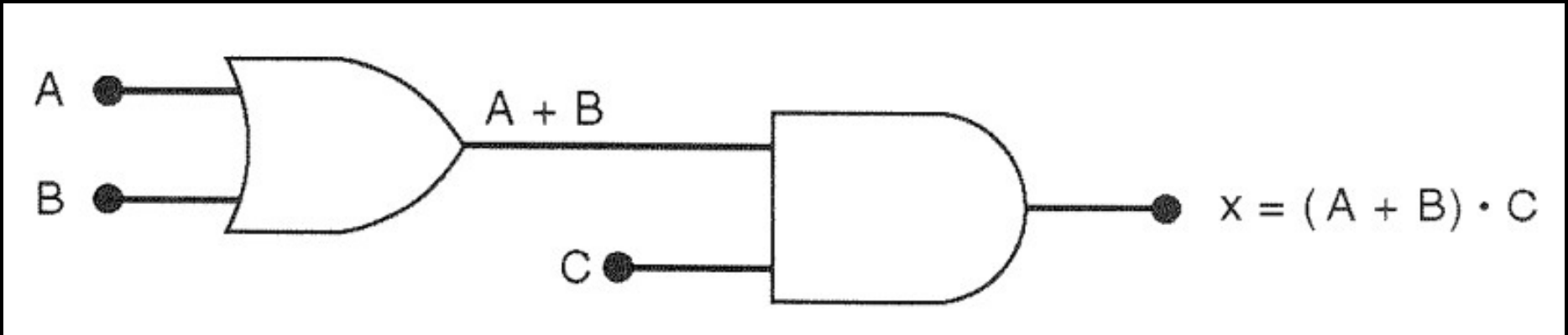

Circuitos Digitais I

Faça a descrição algébrica do circuito lógico

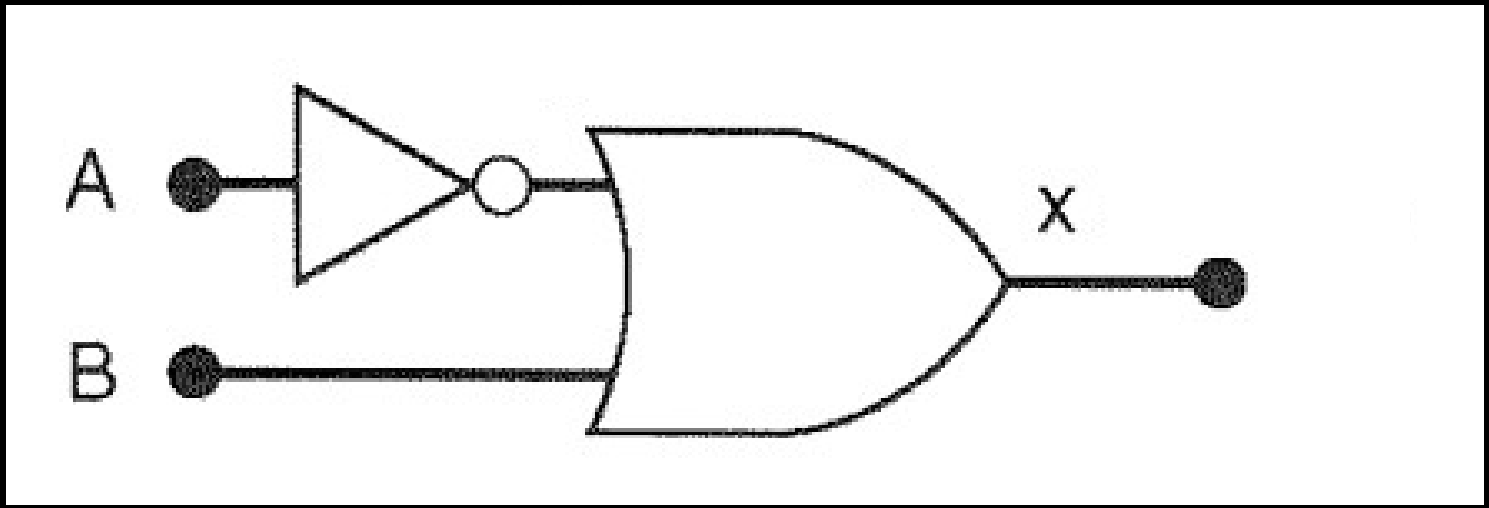

Circuitos Digitais I

Faça a descrição algébrica do circuito lógico

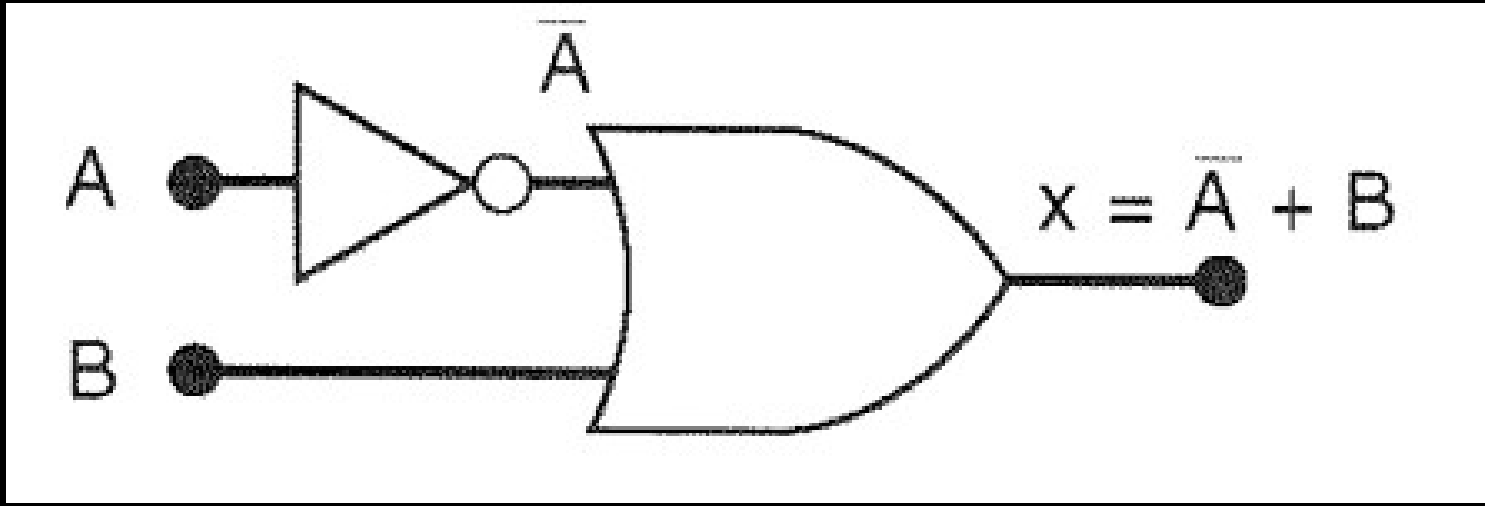

Circuitos Digitais I

Faça a descrição algébrica do circuito lógico

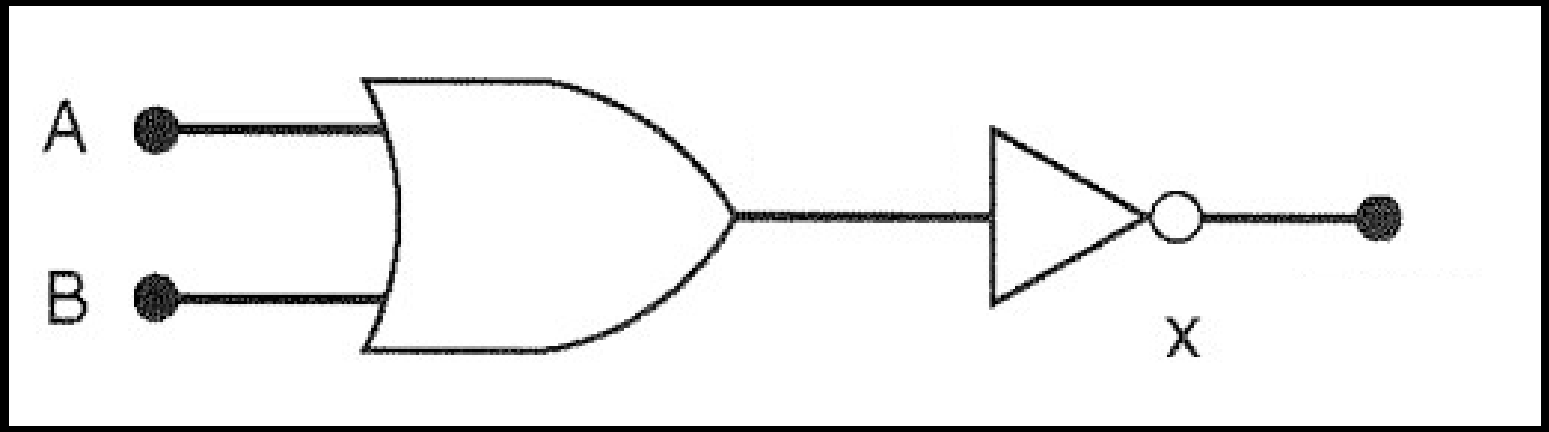

Circuitos Digitais I

Faça a descrição algébrica do circuito lógico

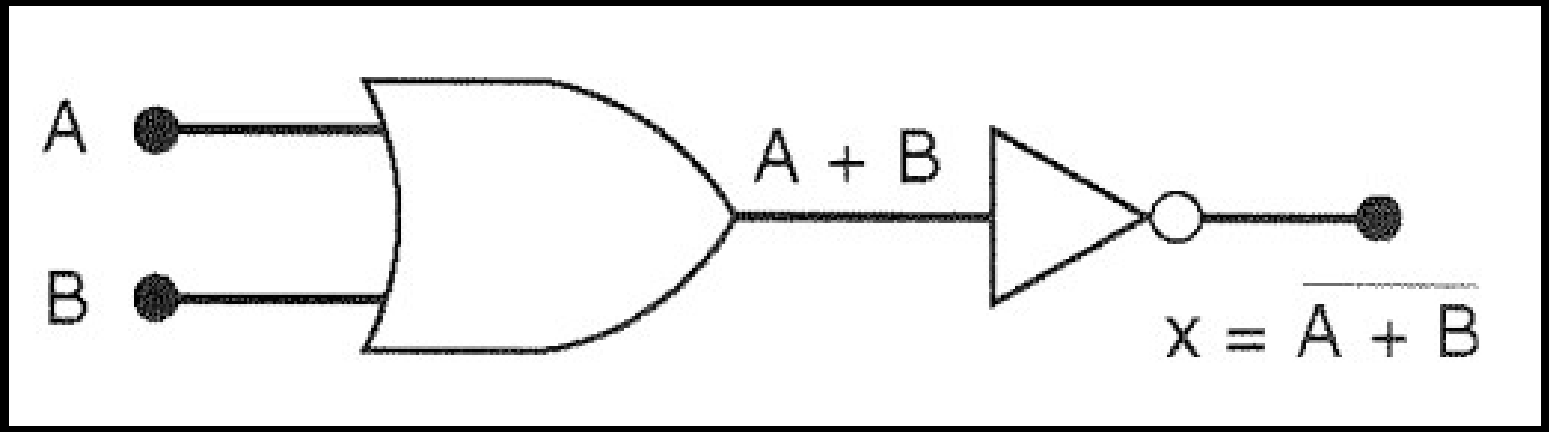

Circuitos Digitais I

Implemente o circuito lógico para a expressão

$$X = \overline{A.B.(\overline{C + D})}$$

Circuitos Digitais I

Implemente o circuito lógico para a expressão

$$Y = A.\overline{B}.D + A.\overline{B}.\overline{D}$$

Circuitos Digitais I

Monte a tabela verdade

$$Y = A.\overline{B}.D + A.\overline{B}.\overline{D}$$

Lógica Digital: Atividade 1

Construir o circuito para um sistema de segurança:

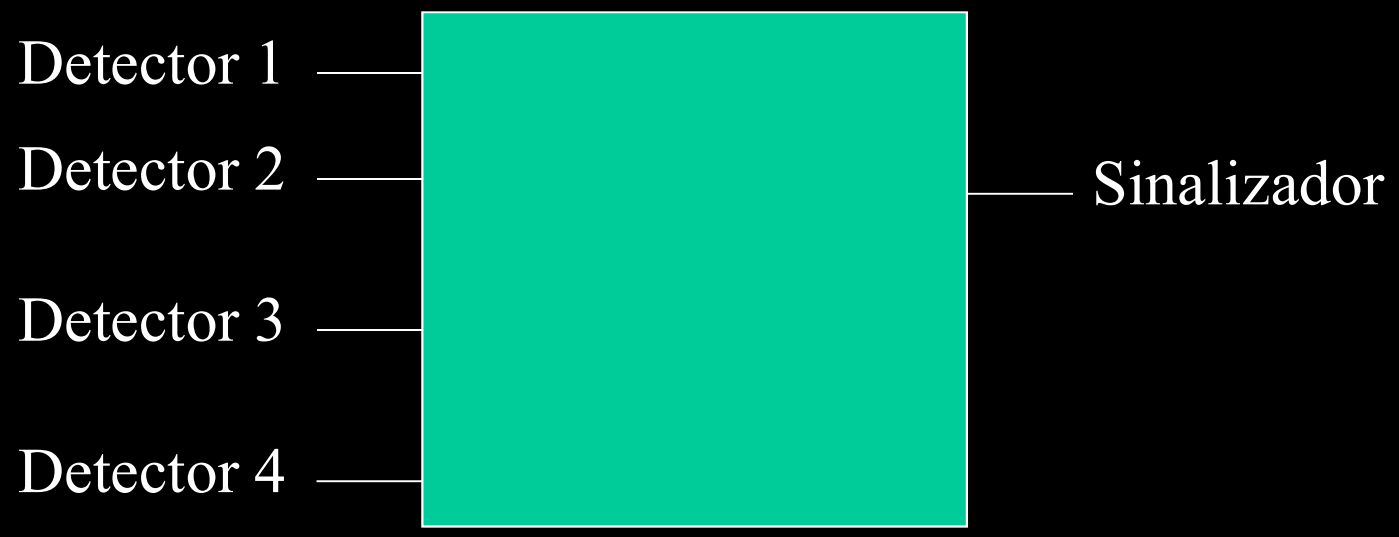

Fundamentos Computação

Lógica Digital: Atividade 1

Material disponível:

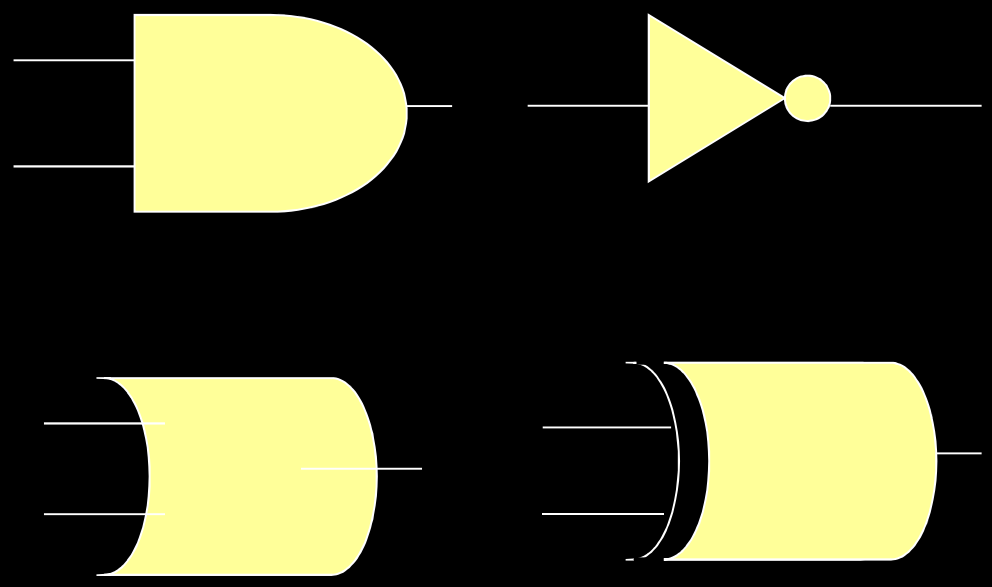

Fundamentos Computação
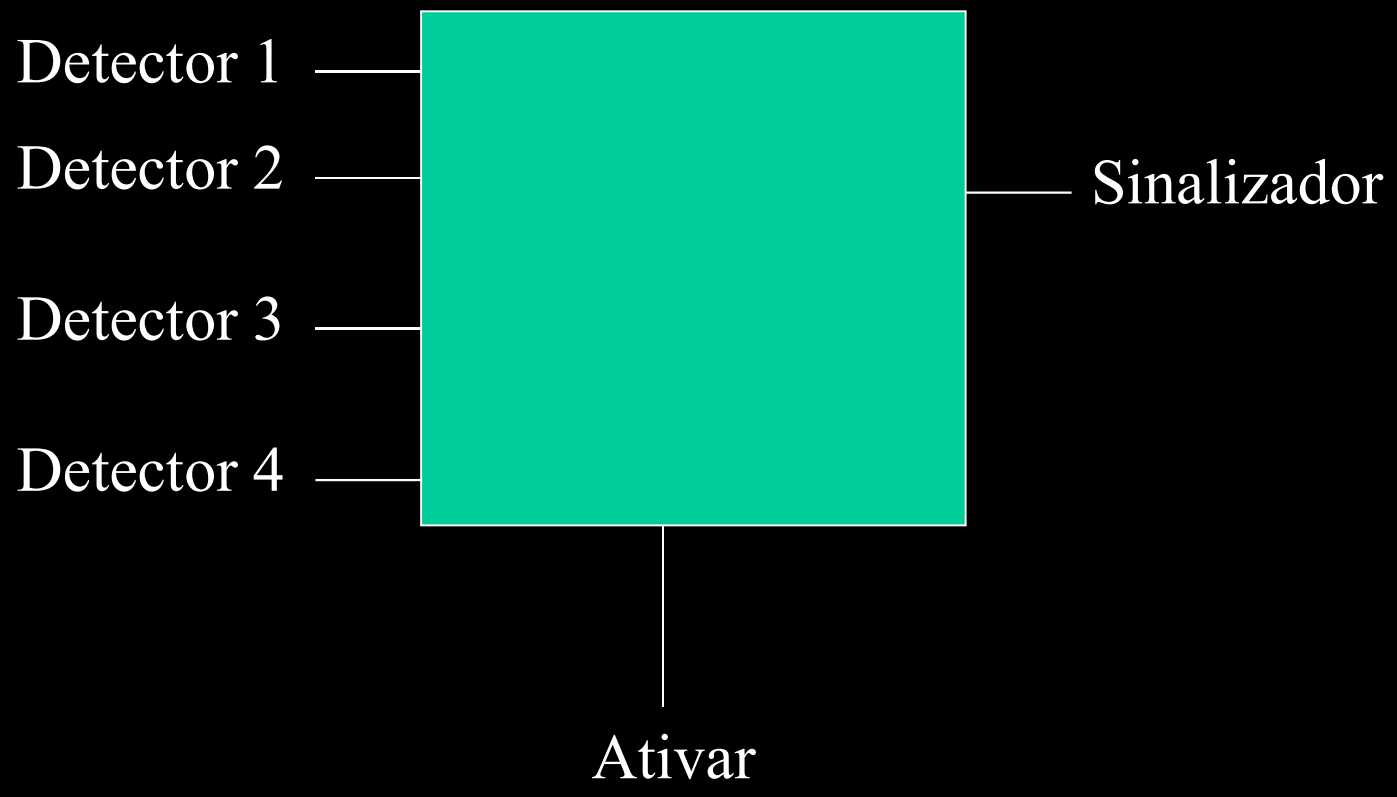
Lógica Digital: Atividade 2