Atividade Laboratório

Para os três circuitos abaixo implementar o código VHDL, testbench, gerar os gráficos e analisar comparando com a tabela verdade.

- Flip Flop J-K com clock (disparo na transição positiva)
- Flip Flop Reset Síncrono
- Flip Flop Reset Assíncrono