Práticas de Sistemas Digitais

LED (Light Emitting Diode) e Fonte de Alimentação

Experimento na Bancada

Utilize o material do laboratório anterior como referência

Práticas de Sistemas Digitais

Objetivos

1) Verificar o estado de funcionamento do LED com o Multímetro
2) Calcular o resistor de polarização a partir dos componentes disponíveis
3) Montar o circuito
4) Utilizar fonte de alimentação.

Práticas de Sistemas Digitais

Atividades

1) Medir o LED com o Multímetro, utilize a escala para diodo.
2) Montar uma associação de resistores adequada para funcionamento do LED para fonte de 5V.
3) Medir a associação dos resistores com o Multímetro.
4) Montar o circuito com LED e associação de resistores no protoboard
5) Conectar a fonte de 5 Volts.
6) Conferir circuito e conexões
7) Acompanhar checagem com professor e ligar fonte
8) Medir com o Multímetro na escala de voltímetro a queda de tensão no LED.
9) Registrar todos os passos acima e preparar o relatório