Práticas de Sistemas Digitais

Análise de Circuitos Digitais

Práticas de Sistemas Digitais

Atividades:

- Montar o circuito apresentado no próximo slide.
- Analisar o circuito para descobrir o funcionamento do mesmo.
- Indique no relatório o passo a passo e estratégias adotados na análise.
- Demonstre o funcionamento no relatório.
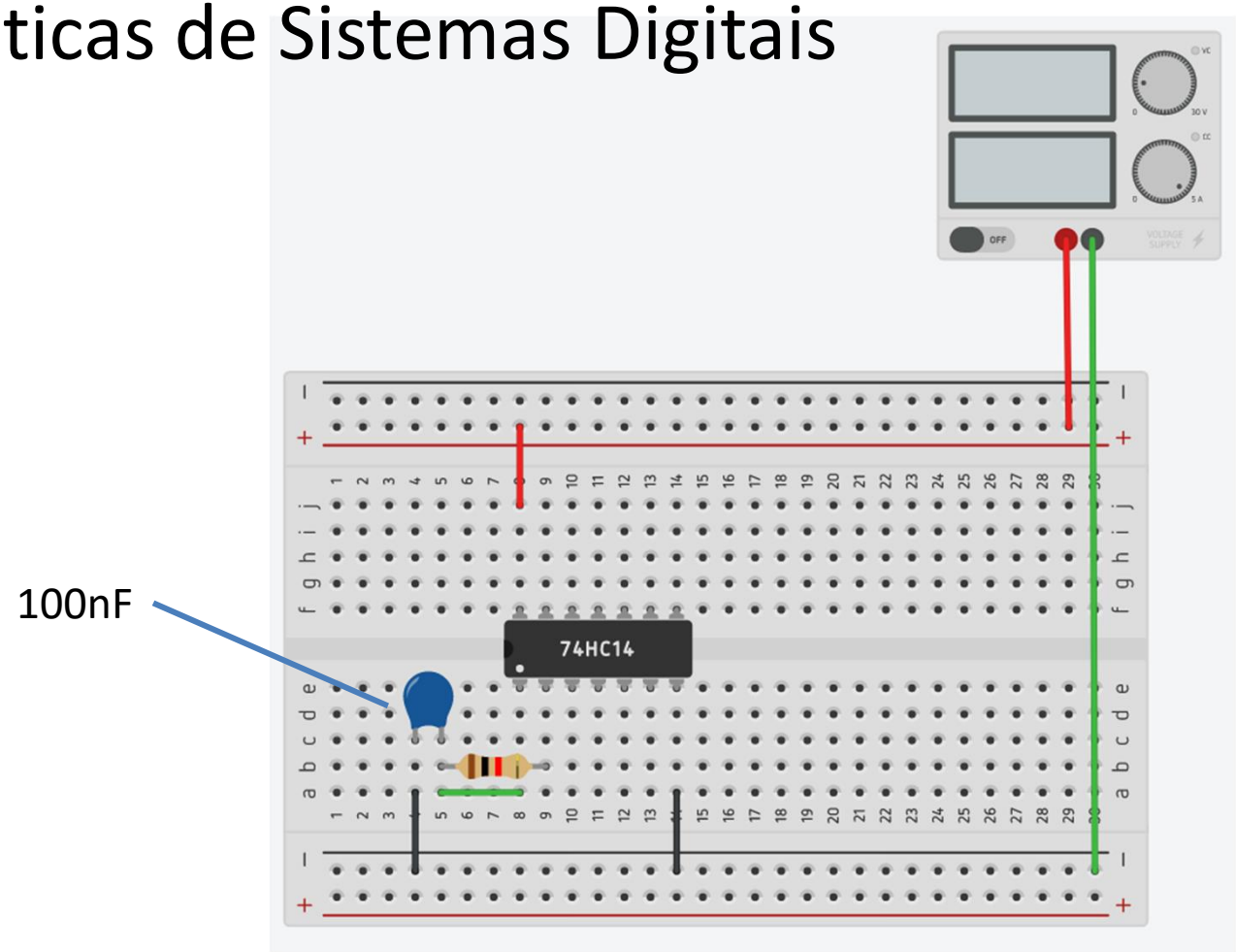
Práticas de Sistemas Digitais