Práticas de Sistemas Digitais

Oscilador com CI CD4011

Práticas de Sistemas Digitais

Oscilador com CI CD4011

Atenção
Utilizar o Datasheet para orientação quanto a pinagem.
O CD4011 é diferente do que temos utilizado

Práticas de Sistemas Digitais

Montar o Circuito:
(Utilizar o datasheet como referência)

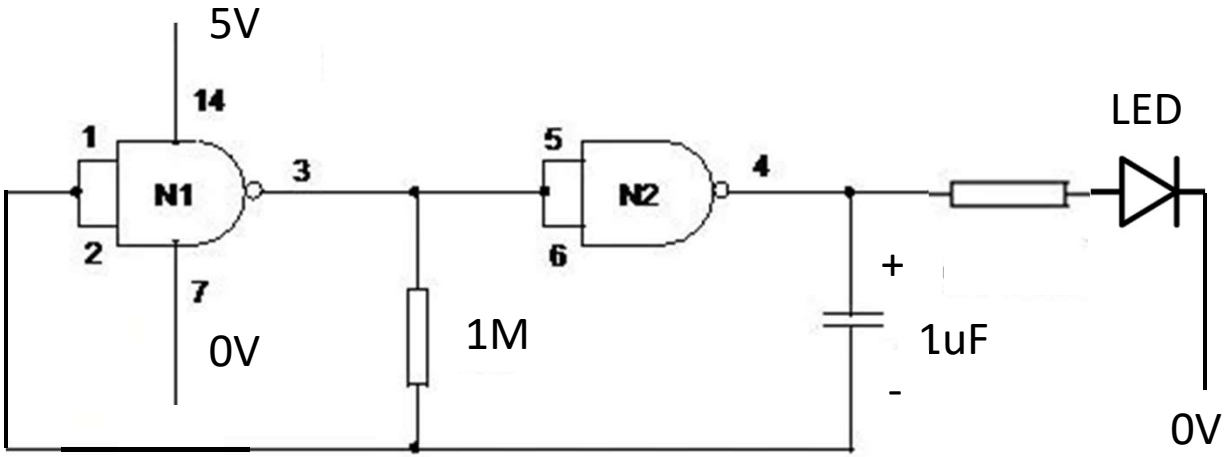

Atenção
Pino 14 ligado a 5V da fonte
Pino 7 ligado a 0V da fonte

Práticas de Sistemas Digitais

Montar o Circuito:
(Utilizar o datasheet como referência)

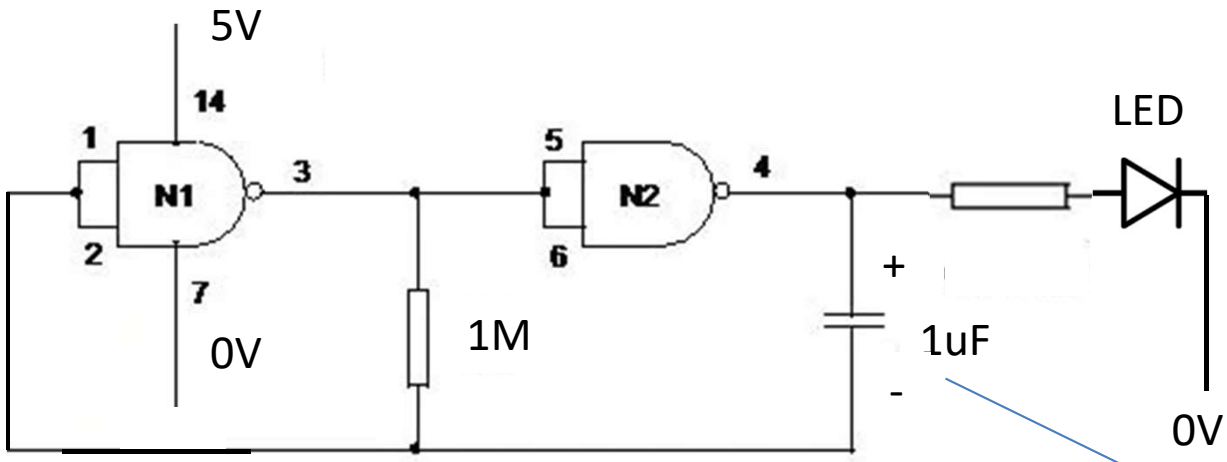
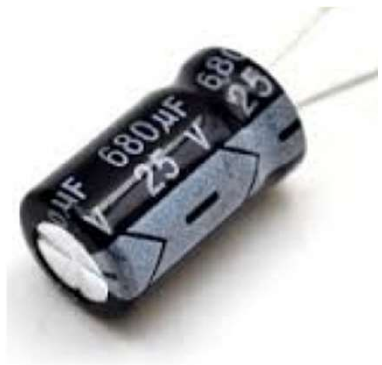
Atenção
Capacitor Eletrolítico é polarizado